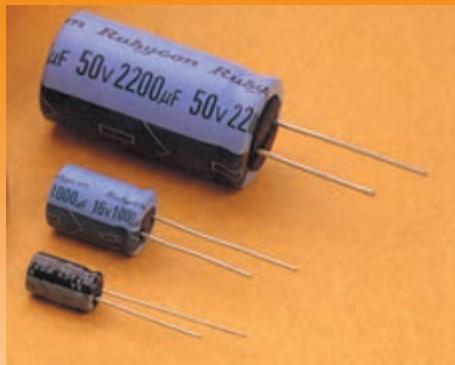


فصل پانزدهم

خازن در جریان مستقیم

هدف‌های رفتاری



در پایان این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود:

- ۱- خازن را تعریف کند و ساختمان آن را شرح دهد.
- ۲- ظرفیت خازن را تعریف کند.
- ۳- ضریب دیالکتریک را توضیح دهد.
- ۴- واحد ظرفیت و عوامل مؤثر در آن را شرح دهد و ظرفیت خازن را محاسبه کند.
- ۵- رفتار خازن را در مدارهای DC بیان کند.
- ۶- چگونگی شارژ و دشارژ خازن را بیان کند.
- ۷- ثابت زمانی را بیان و منحنی شارژ و دشارژ را رسم کند.
- ۸- انرژی ذخیره شده و ثابت زمانی را محاسبه کند.
- ۹- ظرفیت معادل خازن‌های سری را محاسبه کند.
- ۱۰- ظرفیت معادل خازن‌های موازی را محاسبه کند.

آنها خازن‌های مسطح هستند. این نوع خازن‌ها از دو صفحه‌ی

هادی که بین آنها عایق یا «دیالکتریک» قرار دارد، تشکیل می‌شوند. شکل ۱۵-۱ طرح ساده‌ی یک خازن مسطح و نمای الکتریکی آن را نشان می‌دهد.

صفحات هادی نسبتاً بزرگ‌اند و در فاصله‌ای بسیار تزدیک به هم قرار می‌گیرند. دیالکتریک انواع مختلفی دارد و با ضریب مخصوصی که نسبت به هوا سنجیده می‌شود، معرفی می‌گردد. این ضریب را **ضریب دیالکتریک** می‌گویند و آن را با حرف / نمایش می‌دهند.

۱۵- خازن

خازن وسیله‌ای الکتریکی است که در مدارهای الکتریکی اثر خازنی ایجاد می‌کند. اثر خازنی خاصیتی است که سبب می‌شود مقداری انرژی الکتریکی در یک میدان الکترواستاتیک ذخیره شود. به تعبیر دیگر، خازن‌ها عناصری هستند که می‌توانند مقداری الکتریسیته را به صورت یک میدان الکترواستاتیک در خود ذخیره کنند. همان‌گونه که یک مخزن آب برای ذخیره کردن مقداری آب مورد استفاده قرار می‌گیرد.


خازن‌ها به اشکال گوناگون ساخته می‌شوند و متداول‌ترین

۱۵-۳ - شارژ خازن با ولتاژ DC

برای این که یک خازن شارژ شود—یعنی انرژی الکتریکی را ذخیره کند—باید آن را به یک اختلاف پتانسیل (ولتاژ) وصل کرد. این ولتاژ به وسیله‌ی یک باتری تأمین می‌شود. قطب مثبت باتری، به یک طرف و قطب منفی آن به طرف دیگر خازن—مانند شکل ۱۵-۳—وصل می‌شود. قبل از بستن کلید، صفحات خازن خشی است و هیچ انرژی‌ای ذخیره نخواهد شد.

با بستن کلید، الکترون‌ها از قطب منفی باتری به طرف صفحه‌ای که به این قطب متصل است جاری می‌شوند و در آن تراکم الکترون یا بار منفی ایجاد می‌کنند. در همین لحظه، قطب مثبت باتری همان تعداد الکترون را از صفحه‌ای که به این قطب متصل است جذب می‌کند و این صفحه، کمبود الکترون می‌کند و دارای بار مثبت می‌شود. در لحظاتی که خازن شارژ می‌شود، الکترون‌ها از طریق سیم‌های رابط به طرف قطب مثبت باتری حرکت می‌کنند، وارد باتری می‌شوند و از قطب منفی خارج می‌گردند. حرکت الکترون‌ها را در مدار، **عبور جریان در مدار** می‌گویند.^۱

وارد و خارج شدن الکترون‌ها از صفحات خازن، میدان الکتریکی ساکن را بالا می‌برد و ولتاژی در خلاف جهت ولتاژ اعمال شده به دو سر خازن ایجاد می‌کند. ولتاژ ایجاد شده در خازن، با جاری شدن جریان در مدار مخالفت می‌کند. به تعبیر دیگر، ولتاژ خازن با ولتاژ باتری مخالفت می‌کند. هرچه ولتاژ دو سر خازن بیشتر می‌شود، ولتاژ مؤثر مدار—که تفاوت بین ولتاژ باتری و ولتاژ خازن است—کمتر می‌شود و درنتیجه، شدت جریان مدار کاهش می‌یابد. هرگاه ولتاژ خازن با ولتاژ باتری برابر شود، جریان در مدار متوقف می‌گردد. صفر شدن جریان در مدار، نشانه‌ی شارژ شدن کامل خازن است. خازن هیچ‌گاه با ولتاژی بیشتر از ولتاژ منبع شارژ نمی‌شود.

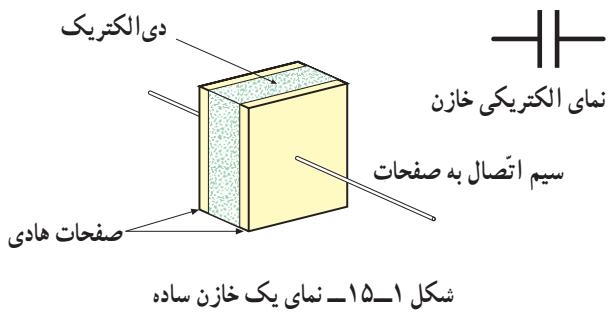

شکل ۱۵-۱ - نمای یک خازن ساده

۱۵-۲ - میدان الکتریکی

هنگامی که یک خازن شارژ می‌گردد، یک صفحه‌ی آن دارای بار منفی و صفحه‌ی دیگر دارای بار مثبت می‌شود. چون بار منفی به وسیله‌ی یک بار مثبت جذب می‌شود، الکترون‌های صفحه‌ی منفی مایل‌اند به طرف صفحه‌ی مثبت بروند اما عایق بین صفحات، امکان این حرکت را نمی‌دهد. الکترون‌های نمی‌توانند از طریق عایق به طرف صفحه‌ی مثبت بروند اما یک نیروی الکتریکی که سبب جذب آن‌ها می‌شود، بین دو صفحه وجود دارد. این نیرو **میدان الکتریکی** نامیده می‌شود. میدان الکتریکی را نمی‌توان دید اما می‌توان آن را به صورت خطوط نیروی الکتریکی فرضی بین دو صفحه‌ی خازن نشان داد. هرچه شارژ روی صفحات خازن بیشتر باشد، میدان الکتریکی ایجاد شده قوی‌تر خواهد بود و درنتیجه، نیروی جاذبه‌ی بین صفحات بزرگ‌تر می‌شود. شکل ۱۵-۲ میدان الکتریکی بین صفحات خازن را نشان می‌دهد.


	خازن شارژ نشده بدون میدان الکتریکی
	خازن تا حدودی شارژ شده میدان الکتریکی متوسط
	خازن کاملاً شارژ شده میدان الکتریکی قوی

شکل ۱۵-۲ - نمایش میدان الکتریکی بین صفحات خازن در حالت‌های مختلف

۱- طبق قرارداد، جهت جریان را در مدار برخلاف جهت حرکت الکترون‌ها در نظر می‌گیریم.

عمل از دست دادن شارژ را **دشارژ شدن** می نامند. برای دشارژ خازن تنها لازم است یک مسیر هادی بین دو صفحه ایجاد شود. با ایجاد مسیر، الکترون های صفحه‌ی منفی به طرف پتانسیل مثبت در صفحه‌ی مثبت جاری می شوند. تبادل الکtron بین صفحات آنقدر ادامه پیدا می کند تا صفحات خشی شوند. در این موقع، خازن هیچ گونه ولتاژ ندارد و می گویند خازن دشارژ شده است. حرکت الکترون ها از مسیر ایجاد شده **جريان دشارژ** نامیده می شود. در

شکل ۱۵-۵ شارژ و دشارژ خازن را مشاهده می کنید.

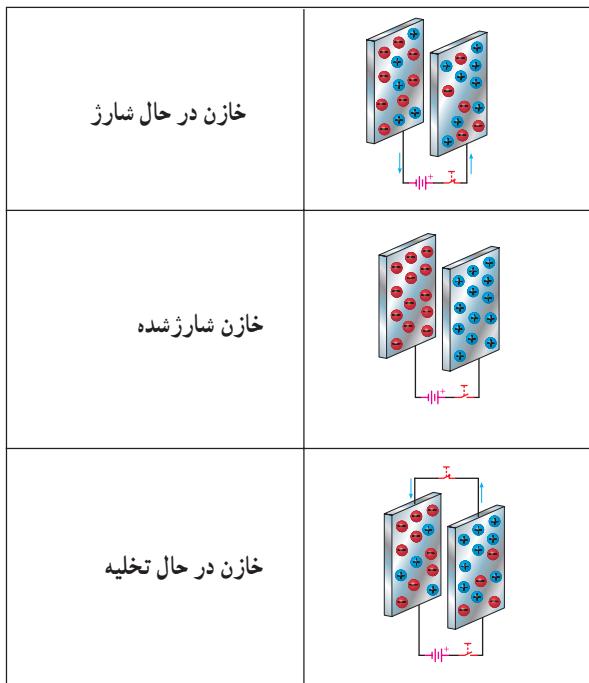

شکل ۱۵-۵ نمایش شارژ و دشارژ خازن

۱۵-۵ ظرفیت خازن
ظرفیت یک خازن - که آن را با حرف C نمایش می دهد - نمودار میزان توانایی ذخیره کردن شارژ (بار) الکتریکی است. بنابر تعريف، ظرفیت خازن برابر است با مقدار بار الکتریکی که باید روی یکی از صفحات خازن جمع شود تا پتانسیل آن نسبت به صفحه‌ی دیگر به اندازه‌ی یک ولت افزایش یابد. به عبارت دیگر، خارج قسمت بار الکتریکی (Q) ذخیره شده روی هر یک از صفحات خازن بر اختلاف پتانسیل (V) میان دو صفحه را **ظرفیت** آن خازن گویند. به عبارت دیگر، می توان گفت که میزان ذخیره شدن

<p>وقتی کلید باز است، هیچ جریانی از مدار نمی گذرد و خازن شارژ نمی شود.</p>	<p>وقتی کلید بسته است، جریان از مدار می گذرد و خازن را شارژ می کند.</p>
--	---

شکل ۱۵-۳ اتصال باتری و شارژ خازن

باید به این نکته توجه کرد که جریان شارژ و ولتاژ خازن مخالف یک دیگر عمل می کنند؛ یعنی، در ابتدای شارژ جریان ماکریم و ولتاژ خازن صفر است. هرچه به ولتاژ خازن اضافه می شود، شدت جریان کاهش می یابد. وقتی ولتاژ خازن به مقدار ماکریم خود می رسد، جریان صفر می شود. شکل ۱۵-۴ مطلب را به روشنی نشان می دهد.

<p>مدار باز بوده و جریان نمی گذرد</p>	<p>خازن در حال شارژ</p>
<p>خازن کاملاً شارژ شده و جریان نمی گذرد</p>	

شکل ۱۵-۴ شارژ شدن خازن به اندازه‌ی ولتاژ باتری

۱۵-۶ دشارژ (تخلیه) خازن
یک خازن شارژ شده باید شارژ خود را به مدت نامحدودی نگاه دارد؛ درحالی که این امر عملی نیست. با جدا شدن منبع شارژ از خازن، دیر یا زود خازن شارژ (بار) خود را از دست می دهد.

مثال ۲: خازنی با ظرفیت $40\text{ }\mu\text{F}$ را به ولتاژ 50 ولت اتصال می‌دهیم. مقدار بار ذخیره شده چه قدر است؟

راه حل:

$$Q = CV$$

$$Q = 40 \times 10^{-9} \times 50 = 200 \text{ }\mu\text{C}$$

مثال ۳: به دو سر خازن $10\text{ }\mu\text{F}$ چه ولتاژی بدهیم تا باری معادل $10\text{ }\mu\text{C}$ در آن ذخیره شود؟

راه حل:

$$V = \frac{Q}{C}$$

$$V = \frac{10 \times 10^{-9} (\text{C})}{10 \times 10^{-9} (\text{F})} = 1\text{V}$$

۱۵- عوامل مؤثر بر ظرفیت خازن


مهم‌ترین عوامل مؤثر در تعیین ظرفیت خازن عبارت‌اند از:

۱- مساحت صفحات

۲- فاصله‌ی بین صفحات

۳- دی‌الکتریک به کار رفته بین صفحات

ظرفیت یک خازن فقط^۱ به ابعاد و نوع عایق بستگی دارد نه به مقدار ولتاژ و بار ذخیره شده در آن. شکل ۱۵-۶ عوامل مؤثر در ظرفیت را نشان می‌دهد.

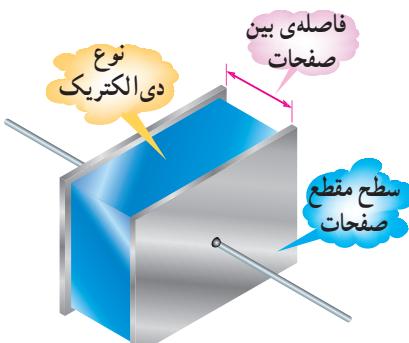

شکل ۱۵-۶- عوامل مؤثر بر ظرفیت خازن

شارژ الکتریکی به ظرفیت خازن‌ها بستگی دارد. در یک ولتاژ برابر خازنی که ظرفیت کمتری دارد، بار کمتر و آن که ظرفیت بیشتری دارد، بار بیشتری را در خود ذخیره می‌کند. واحد ظرفیت **فاراد** است که از نام مایکل فاراده گرفته شده و آن عبارت است از نسبت یک کولن^۱ بار ذخیره شده در هریک از صفحات خازنی که به اختلاف پتانسیل یک ولت اتصال داده شده باشد. با توجه به تعریف ارائه شده، رابطه‌ی ظرفیت خازن به صورت زیر است.

$$C = \frac{Q}{V}$$

ظرفیت خازن به فاراد (F)، Q بار یک صفحه بر حسب کولن (C) و V ولتاژ دو سر خازن است. فاراد واحد بزرگی است و در کارهای عملی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. در عمل از واحدهای کوچک‌تری استفاده می‌شود. جدول ۱۵-۱ واحدهای کوچکتر خازن و ضرایب آن را نشان می‌دهد.

جدول ۱۵-۱

واحد	حرف اختصاری	ضریب	چگونگی تبدیل
فاراد	f	واحد اصلی	برای تبدیل از واحد بالا به واحد پایین در ضرایب ضرب می‌شود.
میلی فاراد	mf	10^{-3}	
میکرو فاراد	μf	10^{-6}	
نانو فاراد	nf	10^{-9}	
پیکو فاراد	pf	10^{-12}	

مثال ۱: یک خازن در اثر اعمال 20 ولت به دو سر آن باری معادل 80 کولن را ذخیره می‌کند. ظرفیت خازن چه قدر است؟

راه حل:

$$C = \frac{Q}{V}$$

$$C = \frac{80(\text{C})}{20(\text{V})} = 4(\text{F})$$

۱- کولن (Coulomb) واحد بار الکتریکی است و مقدار آن $10^{18} / 28 \times 10^6$ الکترون می‌باشد.


۲- فرکانس ولتاژ دو سر خازن، درجه حرارت و مدت زمانی که خازن مورد استفاده قرار می‌گیرد از عوامل دیگری است که بر ظرفیت خازن تأثیر ناچیزی می‌گذارند؛ به طوری که می‌توان در بعضی مواقع از آن‌ها صرف نظر کرد.

دو برابر شدن مساحت صفحات، ظرفیت خازن دو برابر می‌شود و بر عکس، در صورت نصف شدن مساحت صفحات ظرفیت خازن نیز نصف می‌شود. شکل ۱۵-۷ نسبت بین ظرفیت و مساحت صفحات را نشان می‌دهد.

۲- تأثیر فاصله‌ی بین صفحات: همان‌گونه که در شکل ۱۵-۸ مشاهده می‌کنید، در صورت کم یا زیاد شدن فاصله‌ی بین صفحات، ظرفیت خازنی متقابلاً زیاد یا کم می‌شود؛ یعنی، مقدار ظرفیت خازن با فاصله‌ی بین صفحات آن، نسبت عکس دارد. هرچه فاصله‌ی بین دو صفحه کم‌تر باشد، مقدار ظرفیت خازن بیش‌تر است و بر عکس، هرچه فاصله‌ی صفحات بیش‌تر باشد، مقدار ظرفیت خازن کم‌تر است.

کم‌ترین فاصله‌ای که می‌تواند بین دو صفحه وجود داشته باشد، به ولتاژ داده شده به خازن و عایق بین صفحات آن بستگی دارد. امروزه خازن‌هایی با فاصله‌ی بسیار کوچک ساخته شده است که می‌توانند ولتاژ‌های بزرگ تا چند صد ولت را تحمل کنند.

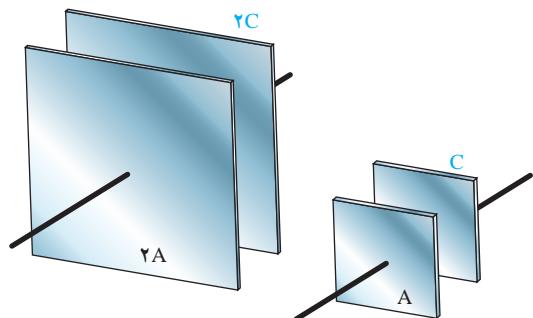۱- تأثیر مساحت صفحات: در صورت ثابت بودن فاصله‌ی بین صفحات دو خازن و استفاده از یک نوع دی‌الکتریک در آن‌ها، خازنی که دارای صفحات بزرگ‌تر است، ظرفیت بیش‌تری خواهد داشت، زیرا هر چه صفحات بزرگ‌تر باشند، بار بیش‌تری روی آن‌ها ذخیره می‌شود. بنابراین، در صورت ثابت نگداشتن عایق و فاصله‌ی بین صفحات، ظرفیت خازن با مساحت صفحات نسبت مستقیم دارد؛ یعنی، با



ظرفیت خازن سمت راست، نصف ظرفیت خازن سمت چپ است.

شکل ۱۵-۷- تأثیر مساحت صفحات بر ظرفیت خازن

ظرفیت زیاد	ظرفیت متوسط	ظرفیت کم
فاصله‌ی صفحات کم	فاصله‌ی صفحات متوسط	فاصله‌ی صفحات زیاد

شکل ۱۵-۸- تأثیر فاصله‌ی بین صفحات بر ظرفیت خازن

در حالی که برخی دیگر ظرفیت کوچکی تولید می‌کنند و درنتیجه، دی‌الکتریک‌های ضعیفی هستند. تفاوت بین دی‌الکتریک‌های خوب و ضعیف، از چگونگی تأثیر نیروی الکترواستاتیکی بر مولکول‌های دی‌الکتریک مشخص می‌شود. شکل ۱۵-۹ تأثیر دی‌الکتریک را بر ظرفیت خازن نشان می‌دهد.

۳- اثر دی‌الکتریک: ماده‌ی عایق مورد استفاده بین صفحات خازن را **دی‌الکتریک** گویند. دی‌الکتریک به کار رفته در خازن‌ها می‌تواند هوا، خلا، کاغذ، پیشنه، میکا و ... باشد. بعضی از دی‌الکتریک‌ها به علت این که ظرفیت خازنی بزرگ‌تر تولید می‌کنند، دی‌الکتریک‌های خوبی هستند.

حداکثر ولتاژی را که دیالکتریک بدون خطر می‌تواند تحمل کند، **قابلیت تحمل دیالکتریک** می‌نامند و آن را بر حسب V/mil^2 (ولت بر میل) می‌سنجند. هر میل (mil) برابر $\frac{1}{1000}$ اینچ است. در جدول ۱۵-۲ ضریب دیالکتریک (r) و قابلیت تحمل دیالکتریک بعضی عایق‌ها نشان داده شده است؛ مثلاً اگر عایق خازنی از جنس میکا و فاصله‌ی بین صفحات آن یک میل باشد، حداکثر ولتاژی که این خازن می‌تواند تحمل کند و صدمه نمایند، 1500 ولت خواهد بود. اگر ولتاژ اعمال شده به خازن بیش از 1500 ولت شود، مولکول‌های دیالکتریک (میکا) می‌شکنند. در نتیجه، بین دیالکتریک و صفحات خازن، قوس الکتریکی ایجاد می‌شود و این خازن دیگر قابل استفاده نخواهد بود. اگر فاصله‌ی بین صفحات همین خازن را دو برابر کنیم (دو میل)، حداکثر ولتاژی که می‌تواند تحمل کند و خراب نشود، 3000 ولت است.

مثال ۴: ظرفیت خازنی را که مساحت صفحات آن 5% مترمربع و فاصله‌ی بین صفحات آن 1 cm سانتی‌متر و نوع دیالکتریک به کار رفته در آن میکا باشد، به دست آورید.
راه حل: با استفاده از جدول ۱۵-۲ ضریب دیالکتریک (r) برای میکا برابر 5 است. همچنانیم می‌دانیم که ثابت دیالکتریک هوای برابر است با $8/85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$. بنابراین با توجه به مقادیر داده شده، مقدار C ظرفیت خازن را بدست می‌آوریم.


$$C = \frac{A}{d} = \frac{8/85 \times 10^{-12} \times 5 \times 10^{-4}}{1 \times 10^{-2}} \text{ F} = 0.0221 \mu\text{F}$$

$$A = 0.05 \text{ m}^2$$

$$d = 1 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$C = \frac{A}{d}$$
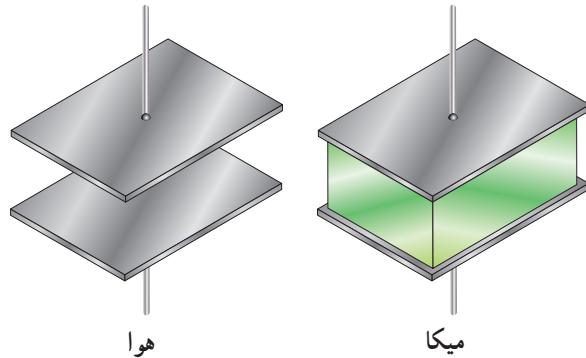
$$C = \frac{8/85 \times 10^{-12} \times 5 \times 10^{-4}}{1 \times 10^{-2}} = 0.0221 \mu\text{F}$$



ظرفیت خازن سمت راست: پنج برابر
ظرفیت خازن سمت چپ است.

شکل ۱۵-۹ - تأثیر دیالکتریک بر ظرفیت خازن

۱۵-۷ ثابت دیالکتریک و قابلیت تحمل دیالکتریک

جنس دیالکتریک‌ها بر ظرفیت خازن اثر دارد؛ از این رو خواص دیالکتریکی مواد باید مورد توجه قرار گیرد. برای این منظور، خواص دیالکتریکی مواد نسبت به خواص هوای سنجیده می‌شود. ثابت دیالکتریک هوای $8/85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ و ثابت دیالکتریک هر ماده‌ی دیگر را در نظر می‌گیرند. مقدار r برابر است با

$$r = \frac{A}{d}$$

$$r = \frac{8/85 \times 10^{-12} \text{ F}}{1 \times 10^{-2} \text{ m}} = 8/85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$$

r / ضریب یا عدد ثابتی است که نشان می‌دهد خاصیت دیالکتریک هر ماده چند برابر خاصیت دیالکتریک هواست. همان‌طور که قبله دیدیم، ظرفیت خازن با مساحت صفحات و نوع دیالکتریک، نسبت مستقیم و با فاصله‌ی بین صفحات، نسبت عکس دارد؛ بنابراین، می‌توان ظرفیت را به این صورت نوشت:

$$C = \frac{A}{d}$$

A مساحت صفحه و d فاصله‌ی بین دو صفحه را نشان می‌دهد.

۱ - خوانده می‌شود اپسیلون صفر.


۲ - $V/mil = V/54cm = V/0.012m$ است.

جدول ۱۵-۲ - ضریب‌های دیالکتریک و قابلیت تحمل دیالکتریکی چند نوع عایق


نوع عایق	ضریب دیالکتریک (ϵ_r)	قابلیت تحمل دیالکتریک (V/mil)	قابلیت تحمل دیالکتریک (V/cm)
هوا	۱	۸۰	394×80
تفلون	۲	۱۵۰۰	394×1500
کاغذ آغشته به پارافین	۲/۵	۱۲۰۰	394×1200
روغن	۴	۳۷۵	394×375
میکا	۵	۱۵۰۰	394×1500
اکسید آلومینیم	۷	۱۶۰۰	394×1600
شیشه	۷/۵	۲۰۰۰	394×2000
اکسید تانالیم	۲۶	۱۴۰۰	394×1400
سرامیک	۱۲۰۰	۱۰۰۰	394×1000

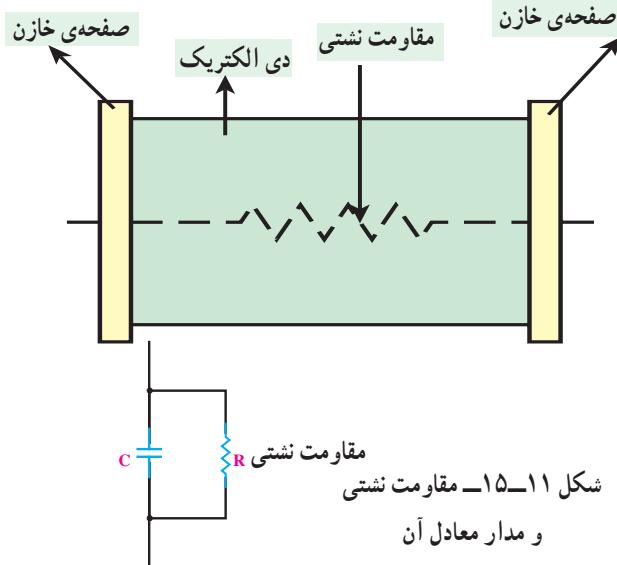۱۵-۹ - نشت در خازن‌ها

دیالکتریک مورد استفاده در خازن‌ها باید از عبور هرگونه جریانی بین صفحات خازن جلوگیری کند. مگر در مواقعی که به دلیل ولتاژ بسیار زیاد، مولکول‌های دیالکتریک شکسته شوند. در هر صورت، عملًا عایقی به معنای صد درصد وجود ندارد. لذا دیالکتریک‌ها هم مقدار بسیار کمی جریان را از خود عبور می‌دهند. مقاومتی که هر دیالکتریک در مقابل عبور جریان از خود نشان می‌دهد، **مقاومت نشتی خازن** نامیده می‌شود. شکل ۱۵-۱۱ مقاومت نشتی و مدار معادل آن را نشان می‌دهد. مقاومت نشتی عموماً حدود مگا اهم است. در اثر کارکرد زیاد خازن، مقاومت نشتی آن به تدریج کاهش می‌یابد.



از جمله مشخصه‌های دیگر خازن ولتاژ کار آن است که همراه با ظرفیت روی بدنه خازن نوشته می‌شود و حتماً باید به آن توجه داشت. ولتاژ کار خازن حداقل ولتاژ DC ای است که خازن می‌تواند در آن ولتاژ، کار عادی خود را انجام دهد؛ مثلاً خازن شکل ۱۵-۱۰ را که روی آن $220\text{ }\mu\text{F}/50\text{ V}$ نوشته شده است، می‌تواند تا 50 ولت DC را تحمل کند و به کار خود ادامه دهد.

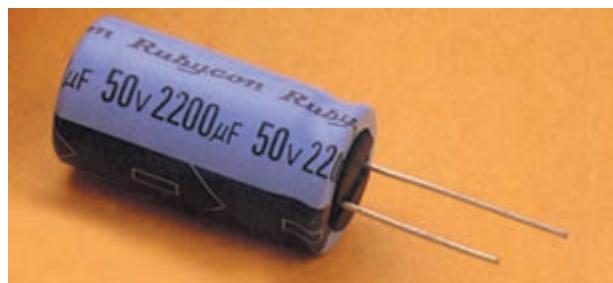


شکل ۱۵-۱۰

۱۵-۸ - ضریب حرارتی

همان طور که تحت تأثیر حرارت مقدار مقاومت‌ها تغییر می‌یابد، در اینجا نیز ضریب حرارتی، مقدار ظرفیت را نسبت به درجه حرارت تغییر می‌دهد. اگر ضریب حرارتی مثبت باشد، افزایش درجه حرارت، مقدار ظرفیت را بالا می‌برد و کاهش درجه حرارت، مقدار آن را کم می‌کند. در صورتی که ضریب حرارتی منفی باشد، افزایش و کاهش درجه حرارت سبب کاهش و افزایش مقدار ظرفیت می‌شود.

۱۵-۱۰_ ثابت زمانی خازن

که ولتاژ خازن به $\frac{1}{2}63$ درصد ولتاژ کل آن برسد. در هر ثابت زمانی بعدی، خازن به اندازه‌ی $\frac{1}{2}63$ درصد از ولتاژ باقی‌مانده شارژ می‌شود. شارژ کل خازن در حدود ۵ ثابت زمانی طول می‌کشد و خالی‌شدن خازن نیز در حدود همین مدت زمان انجام می‌گیرد. در ثابت زمانی اول $\frac{1}{2}63$ درصد از شارژ کامل خازن از بین می‌رود و در ثابت زمانی‌های بعدی به ترتیب $\frac{1}{2}63$ از شارژ باقی‌مانده تخلیه می‌شود. در انتهای ۵ ثابت زمانی، خازن کاملاً تخلیه شده است. در جدول ۱۵-۳ رابطه‌ی شارژ و دشارژ خازن را مشاهده می‌کنید.

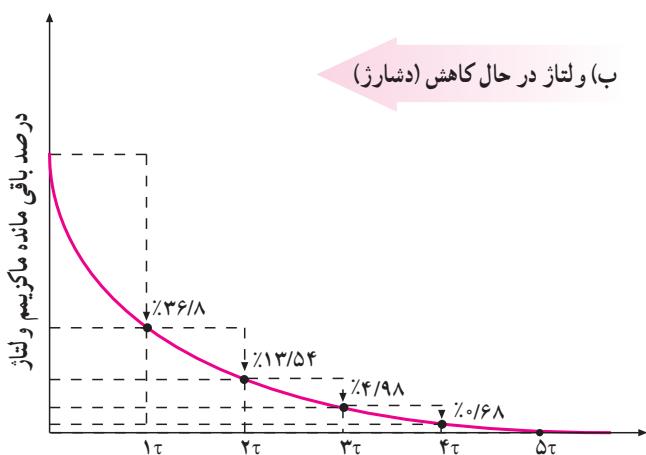


در ۵ ثابت زمانی، ولتاژ به کمتر از ۱٪ مقدار ماکزیمم می‌رسد که این مقدار عالملاً صفر است.

چنان‌چه خازنی به تنهایی در یک مدار DC قرار گیرد، به سرعت شارژ می‌شود. شارژ سریع خازن به این دلیل اتفاق می‌افتد که در مسیر شارژ هیچ گونه مقاومتی وجود ندارد. حال اگر مقاومتی را به مدار اضافه کنیم، وجود آن در مسیر شارژ، زمان شارژ را طولانی تر می‌کند. مقدار دقیق زمان شارژ به مقدار مقاومت قرار گرفته در مسیر شارژ (R) و ظرفیت خازن (C) بستگی دارد و به کمک رابطه‌ی زیر مشخص می‌شود.

$$\tau = RC$$

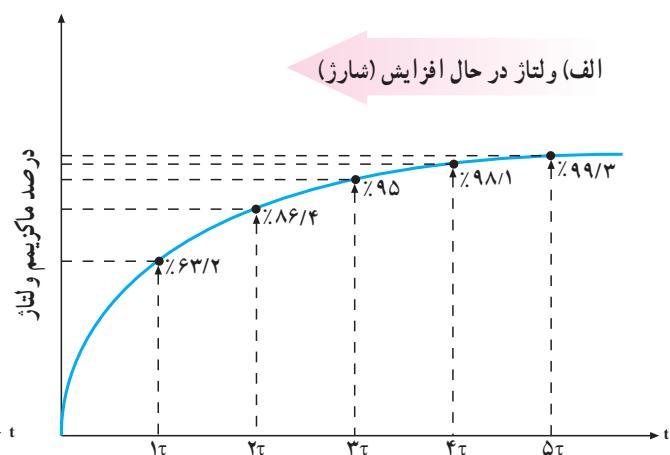۲) **ثابت زمانی خازن** گویند و آن، مدت زمانی است



در ۵ ثابت زمانی، ولتاژ به بیش از ۹۹٪ ماکزیمم می‌رسد که این مقدار عالملاً ۱۰۰٪ است.

شکل ۱۵-۱۲_ منحنی‌های شارژ و دشارژ خازن

جدول ۱۵-۳_ درصد شارژ و دشارژ خازن از ولتاژ ماکزیمم

تعداد ثابت زمانی	درصد ماکزیمم ولتاژ دشارژ	تعداد ثابت زمانی	درصد باقی‌ماندهی ولتاژ دشارژ
۱	۶۳	۱	۳۷
۲	۸۶	۲	۱۴
۳	۹۵	۳	۵
۴	۹۸	۴	۲
۵	۹۹	۵	۱
تقریباً ۱۰۰٪		تقریباً صفر	

۱۵-۱۱- انرژی ذخیره شده در خازن

میدان الکترواستاتیکی ذخیره شده در خازن، دارای انرژی خواهد بود. این انرژی به وسیله‌ی ولتاژ منبع که خازن را شارژ کرده است، تأمین می‌شود. چنان‌چه منبع ولتاژ را از خازن قطع کنیم، خازن در مرحله‌ی دشارژ قادر به بازپس‌دادن این انرژی است. مقدار انرژی الکتریکی ذخیره شده در یک خازن از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید.

$$W = \frac{1}{2} CV^2$$

C ظرفیت خازنی بر حسب فاراد، V ولتاژ دو سر خازن بر حسب ولت و W مقدار انرژی ذخیره شده بر حسب ژول است.

مثال ۶: مقدار انرژی یک خازن $1\mu F$ که با ولتاژ 400 ولت شارژ شده، چه قدر است؟
راه حل:

$$W = \frac{1}{2} CV^2$$

$$W = \frac{1}{2} \times 1 \times 10^{-6} \times (400)^2$$

$$W = 0.08 \text{ ژول}$$


انرژی ذخیره شده در خازن شارژ شده، می‌تواند شوک الکتریکی تولید کند؛ حتی اگر به مداری بسته نشده باشد. اگر دو سر یک خازن شارژ شده را لمس کنید، ولتاژ دو سر آن در بدنه یک جریان تخلیه ایجاد می‌نماید. انرژی ذخیره شده‌ی بیشتر از یک ژول در خازن شارژ شده با ولتاژهای زیاد می‌تواند شوک الکتریکی خطرناکی را سبب شود.

تحقیق کنید
در مورد خازن و نقش آن در فلاشرهای عکاسی و دستگاههای شوک الکتریکی تحقیق و نتیجه آن را به کلاس گزارش کنید.

مثال ۵: مدار شکل ۱۵-۱۳ را در نظر می‌گیریم. پس از


بسن کلید و با استفاده از منحنی شکل ۱۵-۱۴
الف: چه مدت طول می‌کشد تا ولتاژ دو سر خازن به 80 ولت برسد؟

ب: بعد از 3 میلی ثانیه، ولتاژ دو سر خازن چه قدر می‌شود؟

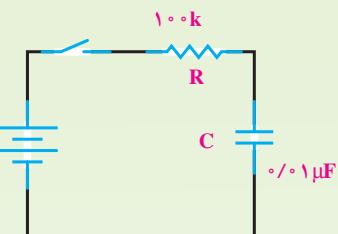

شکل ۱۵-۱۳

i یا v

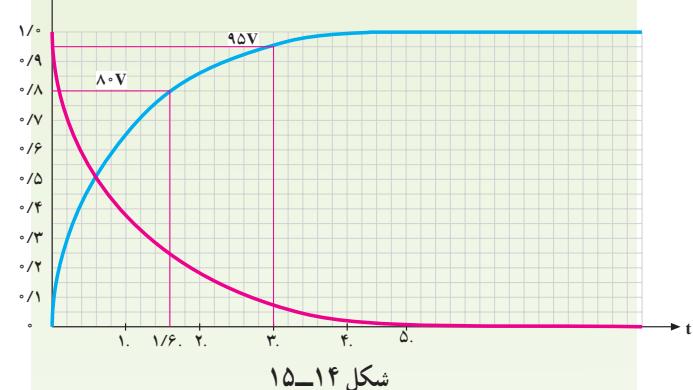

شکل ۱۵-۱۴


راه حل:

ثابت زمانی مدار $\tau = RC = 100 \times 10^{-3} \times 0.1 \times 10^{-9} = 1 \text{ m sec}$ در یک ثابت زمانی یا یک میلی ثانیه، خازن به اندازه‌ی $63/2$ درصد ولتاژ کل - یعنی $63/2$ ولت - شارژ می‌شود. اگر بخواهیم خازن 80 ولت شارژ شود، چنین عمل می‌کنیم:
از روی محور عمودی که ولتاژ را نشان می‌دهد، مقدار 80 ولت را پیدا می‌کنیم و خطی موازی محور زمان (افقی) می‌کشیم تا منحنی شارژ را قطع کند. از آنجا نیز خطی موازی محور عمودی (ولتاژ) رسم می‌کنیم تا محور زمان را قطع کند.
 محل تقاطع محور زمان عدد $1/6$ را نشان می‌دهد؛ یعنی، $1/6$ میلی ثانیه طول می‌کشد تا خازن به مقدار 80 ولت شارژ شود.
در 3 میلی ثانیه یا 3 ثابت زمانی، ولتاژ دو سر خازن به 95 ولت می‌رسد. چرا؟ با رسم خطوطی موازی محورهای مختصات - همان‌طور که قبله گفته شد - مقدار 95 ولت به دست می‌آید.


با رابطه‌ی ۵ ظرفیت خازن معادل را می‌توان محاسبه کرد.
در صورتی که خازن‌ها با هم مساوی باشند، رابطه‌ی ظرفیت خازن معادل برای n خازن چنین است :

$$C_t = \frac{C}{n}$$

مثال ۷: ظرفیت معادل مدار شکل‌های ۱۵-۱۶ و ۱۵-۱۷ را به دست آورید.

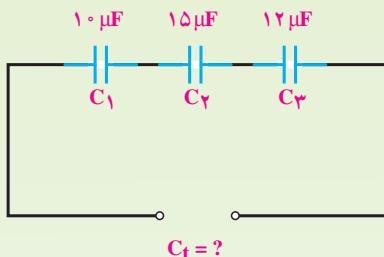

شکل ۱۵-۱۶

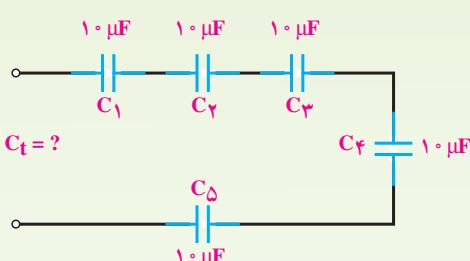

شکل ۱۵-۱۷

راه حل: مدار ۱۵-۱۶ :

$$\frac{1}{C_t} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

$$\frac{1}{C_t} = \frac{1}{1.0} + \frac{1}{1.5} + \frac{1}{1.2} = \frac{6+4+5}{6.0} = \frac{15}{6.0}$$

$$C_t = \frac{6.0}{15} = 4\mu F$$

راه حل: مدار ۱۵-۱۷

$$C_t = \frac{C}{n} = \frac{1.0\mu F}{5}$$

$$C_t = 2\mu F$$


۱۵-۱۲- اتصال خازن‌ها

خازن‌ها را بسته به نوع استفاده از آن‌ها می‌توان به سه طریق سری، موازی و مختلط به هم متصل کرد.

الف - اتصال سری خازن‌ها: در شکل ۱۵-۱۵ طرز به هم بستن سری خازن‌ها را مشاهده می‌کنید. در اتصال سری، فاصله‌ی مؤثر بین صفحات بیشتر می‌شود و ظرفیت معادل مجموعه‌ی خازنی کاهش می‌یابد. همان‌گونه که در شکل می‌بینید، تنها دو صفحه‌ی ابتدا و انتهای مجموعه‌ی خازنی که به مولد بسته شده است، از مولد بار الکتریکی دریافت می‌کنند و صفحه‌های دیگر از طریق القا دارای بار الکتریکی می‌شوند؛ بنابراین، اندازه‌ی بار الکتریکی همه‌ی خازن‌ها یکی است ولی اختلاف پتانسیل‌های دو سر خازن‌هاست؛ یعنی :

$$Q = Q_1 = Q_2 = Q_3 \quad (1)$$

$$V = V_1 + V_2 + V_3 \quad (2)$$

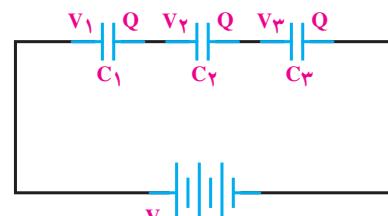

شکل ۱۵-۱۵- اتصال سری خازن‌ها

می‌دانیم که

$$V = \frac{Q}{C_t}$$

$$V_1 = \frac{Q}{C_1} \quad \text{و} \quad V_2 = \frac{Q}{C_2} \quad \text{و} \quad V_3 = \frac{Q}{C_3} \quad (3)$$

با قراردادن روابط (۳) در رابطه‌ی ۲، رابطه‌ی ۴ حاصل می‌شود.


$$\frac{Q}{C_t} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \frac{Q}{C_3} \quad (4)$$

با حذف Q از طرفین رابطه چنین می‌شود :

$$\frac{1}{C_t} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \quad (5)$$

نتیجه: خازن C_1 که ظرفیت کمتری دارد، شارژ (ولتاژ) بیشتری را به خود گرفته است (5° ولت).

ب - اتصال موازی خازن‌ها: شکل ۱۵-۱۹ اتصال چند خازن را به طور موازی نشان می‌دهد. در اتصال موازی خازن‌ها سطح مؤثر صفحات زیادتر می‌شود و ظرفیت معادل افزایش می‌یابد.

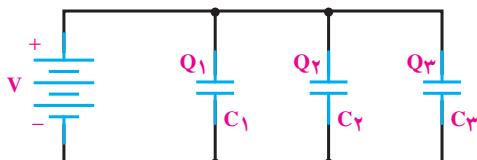

شکل ۱۵-۱۹ - اتصال موازی خازن‌ها

در اتصال موازی خازن‌ها اختلاف پتانسیل بین دو صفحه‌ی همه‌ی آن‌ها برابر ولتاژ منع است ولی بار الکتریکی هر خازن با ظرفیت آن متناسب است؛ یعنی :

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 \quad (1)$$

با دانستن روابط ۲ و قراردادن در رابطه‌ی ۱ چنین

به دست می‌آید :

$$Q = C_t V \quad (2)$$

$$Q_1 = C_1 V$$

$$Q_2 = C_2 V$$

$$Q_3 = C_3 V$$

$$C_t V = C_1 V + C_2 V + C_3 V$$

ولتاژ V را از طرفین حذف می‌کنیم تا C_t به دست آید.


$$C_t = C_1 + C_2 + C_3$$

در صورتی که خازن‌های موازی یکسان باشند، ظرفیت کل برای n خازن برابر است با :

$$C_t = nC$$

اف و ولتاژ دو سر خازن‌ها در مدار سری با ظرفیت هر خازن نسبت معکوس دارد؛ یعنی، هرچه ظرفیت خازن کمتر باشد، مقدار ولتاژ شارژ روی آن بیشتر خواهد بود. به تعییر دیگر، در مدار سری دو سر خازن‌های با ظرفیت کمتر، ولتاژ بیشتری نسبت به خازن‌های با ظرفیت بیشتر افت می‌کند.

مثال ۸: در مدار شکل ۱۵-۱۸ در صورتی که همه‌ی خازن‌ها شارژ کامل باشند، ولتاژ دو سر هر خازن را به دست آورید.

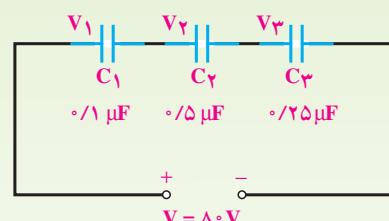

شکل ۱۵-۱۸

راه حل:

$$\frac{1}{C_t} = \frac{1}{0.1} + \frac{1}{0.5} + \frac{1}{0.25} = \frac{5+1+2}{0.5} = \frac{8}{0.5}$$

$$C_t = \frac{0.5}{8} \mu F$$

در مدار سری مقدار بار خازن‌ها یکسان و برابر است با

$$Q_t = Q_1 = Q_2 = Q_3 = C_t V = \frac{0.5 \times 8}{8} = 0.5 \mu C$$

در اینجا ولتاژ دو سر خازن‌ها برابر می‌شود با

$$V_1 = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{0.5}{0.1} = 5^\circ V$$

$$V_2 = \frac{Q_2}{C_2} = \frac{0.5}{0.5} = 1^\circ V$$

$$V_3 = \frac{Q_3}{C_3} = \frac{0.5}{0.25} = 2^\circ V$$

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

$$V = 5^\circ + 1^\circ + 2^\circ = 8^\circ V$$

راه حل:

در این مدار C_1 و C_2 سری است که روابط سری را درباره‌ی این دو عمل می‌کنیم. C_3 و C_4 نیز با هم موازی‌اند و روابط موازی را درباره‌ی آن‌ها عمل می‌کنیم. در نهایت، مجموعه‌ی C_1 و C_2 با مجموعه‌ی C_3 و C_4 سری هستند و از قوانین سری پیروی می‌کنند. بنابراین، می‌توان نوشت:

$$C_{1,2} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{6 \times 12}{6 + 12} = 4\mu F$$

$$C_{3,4} = C_3 + C_4 = 10 + 6 = 16\mu F$$

$$C_t = \frac{4 \times 16}{4 + 16} = \frac{16}{5} = 3.2\mu F$$


البته می‌توانستیم ابتدا ظرفیت $C_{3,4}$ را حساب کنیم و سپس ظرفیت معادل را به صورت مجموعه‌ی سه خازن سری به دست آوریم.

۱۵-۱۳ جمع‌بندی خصوصیات و قوانین خازن‌های سری و موازی در مدارهای DC

<ul style="list-style-type: none"> - بار ذخیره شده در هر خازن با بار کل برابر است. - ولتاژ کل با مجموع ولتاژهای جزء برابر است. - ظرفیت کل کاهش می‌یابد. 	مدار سری
<ul style="list-style-type: none"> - ولتاژ کل با ولتاژ دو سر هر خازن برابر است. - بار کل با مجموع بارهای جزء برابر است. - ظرفیت کل افزایش می‌یابد. 	مدار موازی

مثال ۹: در مدار شکل ۱۵-۲۰ ظرفیت کل، ولتاژ و بار

دوسرا هر خازن چه قدر است؟

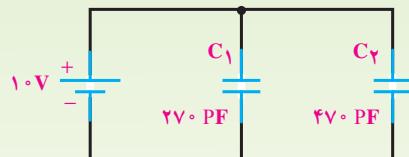

شکل ۱۵-۲۰

راه حل: ظرفیت معادل برابر است با

$$C_t = C_1 + C_2 = 27\text{V} + 47\text{V} = 74\text{PF}$$

$$V = V_1 = V_2 = 10\text{V}$$

مقدار بار هر خازن نیز به راحتی محاسبه می‌شود.

$$\text{کولن}^{-9} = C_1 V = 27\text{V} \times 10^{-12} = 2.7 \times 10^{-12}\text{C}$$

$$\text{کولن}^{-9} = C_2 V = 47\text{V} \times 10^{-12} = 4.7 \times 10^{-12}\text{C}$$

مثال ۱۰: ظرفیت معادل ۱۵ خازن ۱۰۰۰ میکروفارادی


را به طور موازی بسته شده‌اند، حساب کنید.

$$C_t = n C_1$$

$$C_t = 15 \times 1000 \mu F = 15000 \mu F$$

ج - اتصال مختلط خازن‌ها: در اتصال مختلط خازن‌ها از قوانین مربوط به اتصال سری و موازی متناسب با روش انجام شده استفاده می‌کنیم؛ یعنی، ابتدا کل مجموعه را به مجموعه‌های جزء سری و موازی تقسیم می‌کنیم؛ آن‌گاه معادل مجموعه‌های جزء را به دست می‌آوریم و سپس قوانین سری و موازی را درباره‌ی آن‌ها اجرا می‌کنیم.

مثال ۱۱: ظرفیت کل مدار شکل ۱۵-۲۱ چه قدر است؟

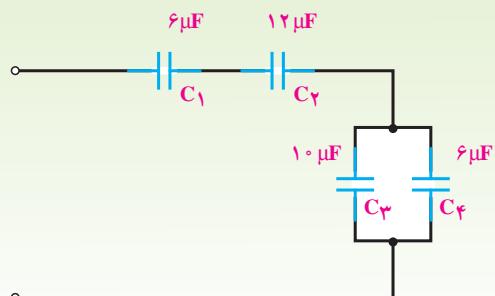

شکل ۱۵-۲۱




پرسش

- ۱- شارژ و دشارژ را تعریف کنید.
- ۲- میدان الکترواستاتیکی چگونه پدید می‌آید؟
- ۳- ظرفیت خازن به چه عواملی بستگی دارد؟
- ۴- چرا دیالکتریک را در خازن به کار می‌بریم؟
- ۵- منظور از قابلیت تحمل دیالکتریک یک ماده چیست؟
- ۶- ثابت زمانی یک مدار RC را توضیح دهید و رابطه آن را بنویسید.
- ۷- خصوصیات مدار سری و موازی خازنی را با یکدیگر مقایسه کنید.

تمرین

۱- در مدارهای شکل ۱۵-۲۲ مقدار C_t را حساب کنید.


(جواب : ج - 110.057pF ب - 110.0pF الف - 6.25nF)

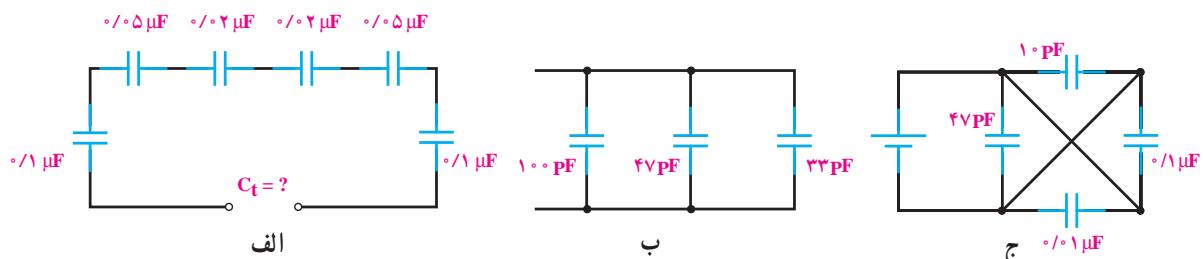

شکل ۱۵-۲۲

۲- ولتاژ دو سر هر خازن مدار شکل ۱۵-۲۳ در صورت شارژ بودن همه‌ی آن‌ها چه قدر است؟


(جواب : $V_3 = \frac{100}{13}\text{V}$, $V_2 = \frac{100}{65}\text{V}$, $V_1 = \frac{100}{13}\text{V}$)

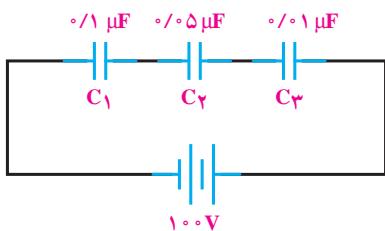

شکل ۱۵-۲۳


۳- در مدار شکل ۱۵-۲۴ اگر مقدار بار ذخیره شده در مجموعه‌ی خازن‌ها $100 \mu\text{F}$ باشد، ولتاژ دو سر هر خازن چه قدر است؟

($V_1 = 5 \text{ V}$, $V_2 = 1 \text{ V}$, $V_3 = 2 \text{ V}$, $C_t = 1/25 \mu\text{F}$) (جواب :)

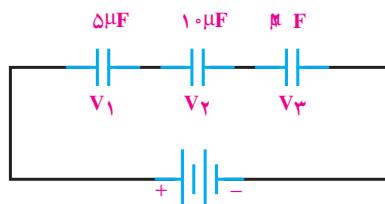


شکل ۱۵-۲۴

۴- در مدار شکل ۱۵-۲۵ اگر خازن خالی باشد و کلید را به مدت 20 ms بندیم، خازن چه قدر شارژ می‌شود؟ (جواب : شارژ کامل)

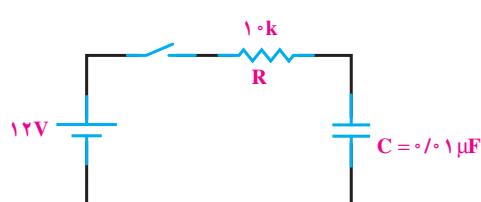


شکل ۱۵-۲۵

۵- در مدار شکل ۱۵-۲۶ خازن دارای شارژ کامل است. کلید را به مدت 3 ms بندیم. چه ولتاژی از خازن خالی می‌شود؟ (جواب : $21/6 \text{ Volt}$)

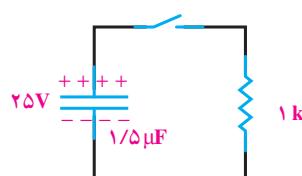

شکل ۱۵-۲۶

۶- با توجه به مدار شکل ۱۵-۲۷ جدول زیر را برای یک تا ۵ ثابت زمانی کامل کنید.

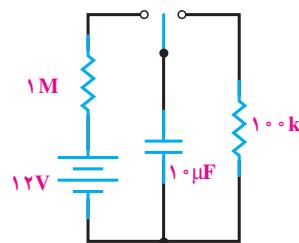

شکل ۱۵-۲۷

شارژ		دشارژ	
زمان ثانیه	مقدار ولتاژ ولت	زمان ثانیه	مقدار ولتاژ ولت

شارژ		دشارژ	
زمان ثانیه	مقدار ولتاژ ولت	زمان ثانیه	مقدار ولتاژ ولت
۱	۷/۵۸۴	۱	۴/۴۱۶
۲	۱۰/۳۷۴	۲	۱/۶۲۶
۳	۱۱/۴۰۱	۳	۰/۵۱۷
۴	۱۱/۷۷۶	۴	۰/۲۲۱
۵	۱۱/۹۱۸	۵	۰/۰۸۲