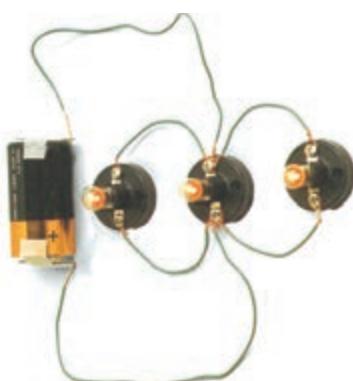


اتصال مقاومت‌ها به طور موازی

هدف‌های رفتاری

در پایان این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود :

- ۱- اتصال موازی مقاومت‌ها را تعریف کند.
- ۲- مقاومت معادل مدار موازی را تعریف کند.
- ۳- مقاومت معادل چند مقاومت موازی را محاسبه کند.
- ۴- توزیع جریان را در مدار موازی شرح دهد.
- ۵- قانون جریان‌های کیرشهف را توضیح دهد.
- ۶- توان را در مدار موازی شرح دهد و آن را محاسبه کند.
- ۷- مشخصات و قوانین مدارهای موازی را نام ببرد.
- ۸- جریان‌ها را در مدار موازی محاسبه کند.
- ۹- مقاومت معادل را در مدار ترکیبی محاسبه کند.
- ۱۰- جریان‌ها و ولتاژها را در مدار ترکیبی محاسبه کند.



۱۱-۱- اتصال مقاومت‌ها به طور موازی


اگر بخواهند چند مصرف‌کننده با ولتاژ مساوی را هم‌زمان به یک منبع ولتاژ اتصال دهند، آن‌ها را به صورت موازی به دو سر منبع ولتاژ اتصال می‌دهند.

اتصال موازی بدین صورت است که یک طرف همه‌ی مصرف‌کننده‌ها به یک قطب منبع و طرف دیگر همه‌ی آن‌ها به قطب دیگر منبع وصل می‌شود(شکل ۱۱-۱).

شکل ۱۱-۱- اتصال لامپ‌ها به باتری به‌طور موازی

۱۱-۳- جریان در مدار موازی

در مدار موازی، پیش از یک مسیر برای عبور جریان وجود دارد. هریک از مسیرهای موازی را **شاخه** می‌گویند. در شکل ۱۱-۴ چهار مسیر موازی را مشاهده می‌کنید که شمای فنی آن‌ها در شکل ۱۱-۳ رسم شده است.

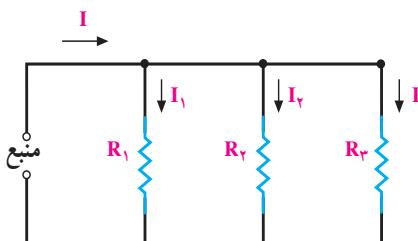

شکل ۱۱-۳

در مدارهای شکل ۱۱-۳، شدت جریان کل، با مجموع شدت جریان‌های شاخه‌های موازی برابر است؛ در صورتی که ولتاژ دوسره شاخه با شاخه‌های دیگر و دوسر منبع برابر می‌باشد. از این‌رو با استفاده از روابط قانون اهم، شدت جریان هر شاخه و شدت جریان کل را می‌توان به صورت زیر بدست آورد.

$$I_n = \frac{E}{R_n} \quad \text{شدت جریان شاخه‌ی ام}$$

$$I_t = I_1 + I_2 + \dots + I_n \quad \text{شدت جریان کل مدار}$$

در صورت مساوی بودن مقاومت‌های شاخه‌های مدار، از هر شاخه شدت جریان مساوی با دیگر شاخه‌ها می‌گذرد اما اگر مقادیر مقاومت‌های هر شاخه متفاوت باشد، هر شاخه‌ای که مقاومت کمتری دارد، شدت جریان پیش‌تری را عبور می‌دهد.

نتیجه: مقدار جریان عبوری از هر شاخه در مدار موازی نسبت عکس با مقدار مقاومت آن شاخه دارد.

این حالت در روابط زیر نشان داده شده است.


$$I_{\uparrow}^{\uparrow} = \frac{E}{R_{\downarrow}} \quad \text{یا} \quad I_{\downarrow}^{\uparrow} = \frac{E}{R_{\uparrow}}$$

۱۱-۴- مقاومت در مدار موازی



مقادیر مقاومت متعادل: مقاومت کل (معادل) در مدار موازی، مقاومتی است که اگر به جای مقاومت‌های موازی قرار گیرد، شدت جریان کل مدار را تغییر ندهد. در مدار موازی، با افزایش

۱۱-۲- ولتاژ در مدار موازی

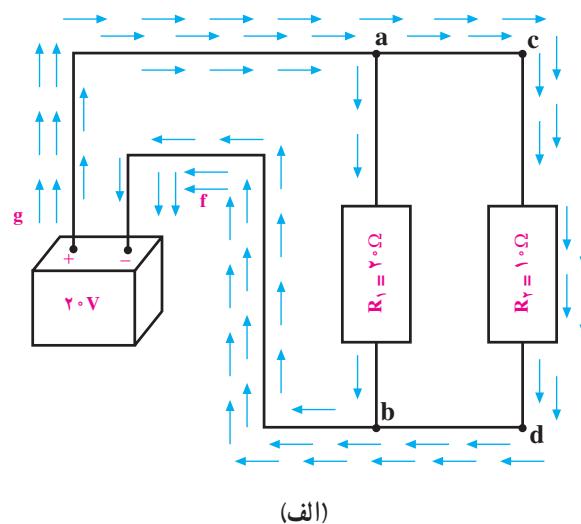ولتاژ دو سره می‌صرف کننده‌ها در اتصال موازی، یکسان و برابر ولتاژ منبع تعذیه است ولی در صورت متفاوت بودن مقاومت آن‌ها جریان مصرف کننده‌ها متفاوت‌اند. در شکل ۱۱-۲-الف این موضوع نشان داده شده است.



(الف)

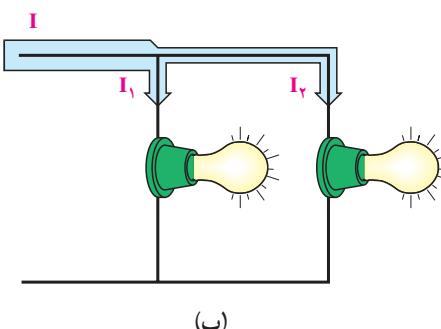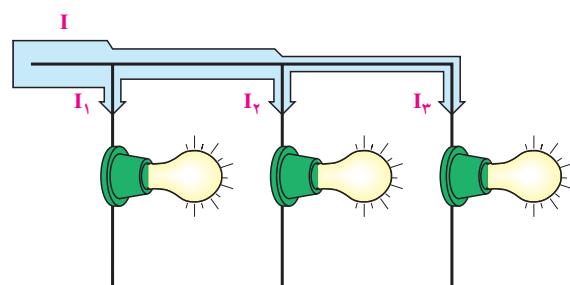

شکل ۱۱-۲- مسیرهای جریان و اندازه‌ی آن‌ها

به رابطه‌ی ۳ می‌رسیم.

$$\frac{E}{R_t} = E \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$

$$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \quad (3)$$


حالات خاص

I- رابطه‌ی مقاومت متعادل بین دو مقاومت موازی شکل

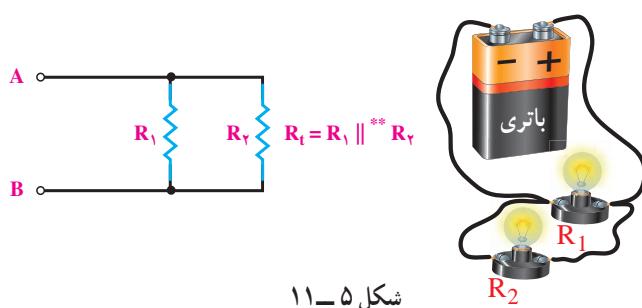۱۱-۵ چنین محاسبه می‌شود.

$$\frac{1}{R_{AB}} = \frac{1}{R_t} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$\frac{1}{R_t} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} \Rightarrow R_t = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$



II- در صورتی که مقاومت‌های موازی شده با هم مساوی

باشند، مقاومت متعادل چنین به دست می‌آید :

$$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \dots + \frac{1}{R}$$

$$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{R} (\underbrace{1+1+\dots+1}_n)$$

$$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{R} \times n = \frac{n}{R}$$

$$R_t = \frac{R}{n}$$

n تعداد مقاومت‌های موازی شده و R یکی از آن‌هاست.


*- معمولاً مقاومت متعادل در مدار موازی را با R_{eq} نشان می‌دهند. مخفف کلمه‌ی equivalent به معنای متعادل است ولی در این کتاب جهت سادگی، مقاومت متعادل در مدار موازی نیز با R_1 نمایش داده شده است.

**- علامت دو خط موازی (||) را برای اختصار در به کار بردن کلمه‌ی موازی به کار می‌برند؛ مثلاً $R_1 \parallel R_2$ یعنی R_1 و R_2 موازی است.

شاخه‌های مدار تعداد مسیرهای جریان زیادتر می‌شود و شدت جریان کل افزایش می‌باید. افزایش شدت جریان بدین معناست که مقاومت متعادل، کاهش یافته است. در شکل ۱۱-۳ جریان کل و جریان شاخه‌ها مشخص شده است.

مدار شکل ۱۱-۴ را با سه مقاومت R_1 ، R_2 و R_3

در نظر می‌گیریم.

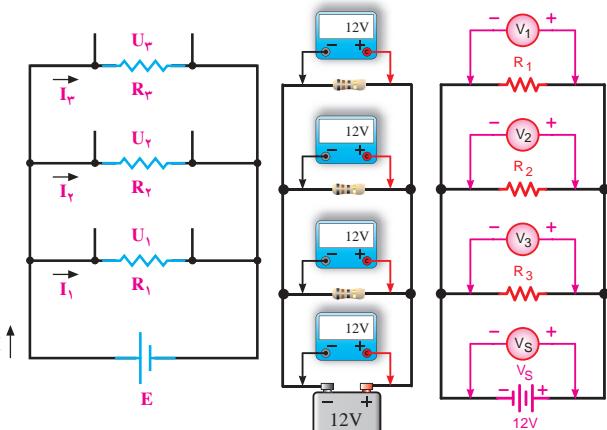

در مدار موازی ولتاژ منبع با ولتاژ دو سر شاخه‌ها برابر است و جریان کل از مجموع جریان‌های شاخه‌ها به دست می‌آید. روابط ۱ و ۲ این معنی را نشان می‌دهد.

$$E = U_1 = U_2 = U_3 \quad (1)$$

$$I = I_1 + I_2 + I_3 \quad (2)$$

طبق قانون اهم می‌توان نوشت:

$$I = \frac{E}{R_t} \quad , \quad I_1 = \frac{E}{R_1} \quad , \quad I_2 = \frac{E}{R_2} \quad , \quad I_3 = \frac{E}{R_3}$$

مقادیر مساوی جریان‌ها را در رابطه‌ی ۲ قرار می‌دهیم.

$$\frac{E}{R_t} = \frac{E}{R_1} + \frac{E}{R_2} + \frac{E}{R_3}$$

با فاکتورگیری و حذف مقادیر مساوی E از طرفین تساوی،

$$E = I \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

حال اگر مقدار E را در رابطه‌ی ۵ جایگزین کنیم، خواهیم

داشت:

$$I_1 = I \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$I_1 = I \frac{R_1 R_2}{R_1 (R_1 + R_2)} \Rightarrow I_1 = I \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

نتیجه: جریان کل در شاخه‌های موازی، به نسبت عکس مقاومت‌های شاخه‌ها تقسیم می‌شود.

نیز به ترتیب زیر به دست می‌آید.


$$I_2 = \frac{E}{R_2}$$

$$I_2 = \frac{I \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}}{\frac{R_1 + R_2}{R_2}} = I \frac{R_1 R_2}{R_2 (R_1 + R_2)}$$

با حذف R_2 از صورت و مخرج داریم:

$$I_2 = I \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

مثال ۲: شدت جریان هر شاخه از مدار شکل ۱۱-۸ را به دست آورید.

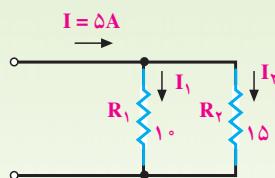


شکل ۱۱-۸

$$\text{رابطه‌ی جریان شاخه‌ی } 1 : R_1 = I \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$I_1 = \frac{5 \times 15}{15 + 10}$$

مثال ۱: مقاومت معادل مدارهای شکل ۱۱-۶ را به دست

آورید.

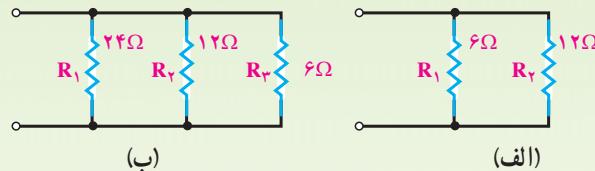

شکل ۱۱-۶

مقاومت معادل مدار (f) برابر است با

$$R_t = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{6 \times 12}{6 + 12} = \frac{72}{18} = 4$$

همچنین، در مدار (b) مقاومت معادل برابر است با

$$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{24} + \frac{1}{12} + \frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{R_t} = \frac{1+2+4}{24} = \frac{7}{24}, \quad R_t = \frac{24}{7} = 3.43$$


III – با توجه به مدار شکل ۱۱-۷ و به کارگیری قانون

اهم برای هر شاخه، به این نتیجه می‌رسیم:

$$E = I_1 R_1 \quad (1)$$

$$E = I_2 R_2 \quad (2)$$

$$E = I R_t \quad (3)$$

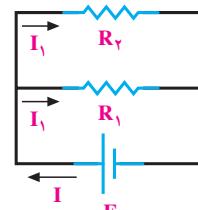

شکل ۱۱-۷

مقاومت معادل مدار فوق برابر است با


$$R_t = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad (4)$$

از رابطه‌ی ۱ جریان I_1 را به دست می‌آوریم.

$$I_1 = \frac{E}{R_1} \quad (5)$$

رابطه‌ی ۴ را در رابطه‌ی ۳ قرار می‌دهیم:

در شکل ۱۱-۱۰ جریان‌هایی که وارد گره شده‌اند با I_{in} و جریان‌هایی که از گره دور یا خارج شده‌اند با I_{out} نمایش داده شده است.

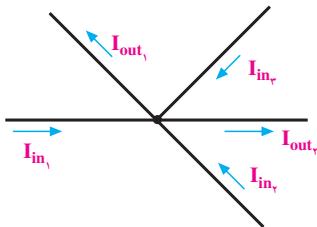

شکل ۱۱-۱۰- جریان‌های وارد شونده و خارج شونده از یک گره با توجه به قانون جریان کیرشهف، برای شکل ۱۱-۱۰

رابطه‌ی زیر را می‌توان نوشت:

$$I_{in_1} + I_{in_2} + I_{in_3} = I_{out_1} + I_{out_2} + I_{out_3}$$

قانون گفته شده را این‌گونه نیز می‌توان تعریف کرد: جمع

جریان‌ها در یک گره برابر صفر است؛ یعنی: $\sum I = 0$

$$I_{in_1} + I_{in_2} + I_{in_3} - I_{out_1} - I_{out_2} - I_{out_3} = 0$$

در این رابطه، جریان‌هایی که به گره وارد می‌شوند مثبت و جریان‌های خارج شده از گره منفی در نظر گرفته شده‌اند. عکس این حالت نیز صادق است.

$$-I_{in_1} - I_{in_2} - I_{in_3} + I_{out_1} + I_{out_2} + I_{out_3} = 0$$

رابطه‌ی کلی جریان کیرشهف:

$$\sum I_{in} = \sum I_{out}$$

یا

$$\sum I = 0$$

مثال ۴: در مدار شکل ۱۱-۱۱ :

- ۱- تعیین تعداد نقطه‌ی گره،
- ۲- تعیین تعداد شاخه،

۳- رابطه‌ی جریان در گره‌های A و B را تعیین کنید.

راه حل:

۱- دو گره A و B


$$I_1 = \frac{75}{25} = 3A \quad \text{جریان شاخه‌ی } R_1 : R_1$$

$$I_2 = I - I_1 = 5 - 3 = 2A \quad \text{جریان شاخه‌ی } R_2 : R_2$$

یا

$$I_2 = I \times \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 5 \times \frac{1}{25} = 2A$$

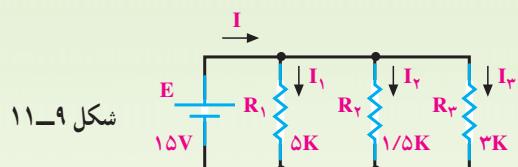مثال ۳: در مدار شکل ۱۱-۹ شدت جریان هر شاخه و شدت جریان کل را بدست آورید.



$$I_1 = \frac{E}{R_1} = \frac{15V}{5 \times 10^3} = 3mA$$

$$I_2 = \frac{E}{R_2} = \frac{15V}{10 \times 10^3} = 1.5mA$$

$$I_3 = \frac{E}{R_3} = \frac{15V}{3 \times 10^3} = 5mA$$

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

$$I = 3 + 1.5 + 5 = 9.5mA$$

۱۱-۵- قانون جریان کیرشهف

در هر شبکه^۱ انشعاب‌های زیادی وجود دارد. محل اتصال بیش از دو شاخه از مدار را نقطه‌ی گره یا نقطه‌ی انشعاب و فاصله‌ی بین دو نقطه‌ی گره را شاخه گویند.

براساس قانون جریان کیرشهف، مجموع جریان‌های وارد شده به هر نقطه‌ی گره با مجموع جریان‌های خارج شده از آن نقطه برابر است.

در حالت کلید باز، توانی که منبع تولید می‌کند برابر با توانی است که مقاومت R_1 مصرف می‌کند.

ب) با بستن کلید، جریان کل افزایش می‌یابد (سه برابر می‌شود. چرا؟) و از مقاومت معادل کاسته می‌شود ($\frac{1}{3}$ می‌شود).

چرا؟ بنابراین، جریان منبع برابر است با

$$I_t = I_1 + I_2 + I_3$$

$$I_t = 100 + 100 + 100 = 3 \times 100 = 300 \text{ mA}$$

$$P_t = I_t \cdot U = 300 \times 10^{-3} \times 12 = 3.6 \text{ W}$$

توان مصرفی هر مقاومت برابر است با

$$P_1 = U \cdot I_1 = 12V \times 100 \times 10^{-3} = 1.2 \text{ W}$$


$$P_2 = U \cdot I_2 = 12V \times 100 \times 10^{-3} = 1.2 \text{ W}$$

$$P_3 = U \cdot I_3 = 12V \times 100 \times 10^{-3} = 1.2 \text{ W}$$

$$P_t = P_1 + P_2 + P_3 = 1.2 + 1.2 + 1.2 = 3.6 \text{ W}$$

نتیجه: توان تولید شده توسط منبع، با مجموع توان‌های مصرفی شاخه‌های موازی برابر است.

مثال ۶: برای تغذیه‌ی لامپ‌های مشابه شکل ۱۱-۱۳ که به طور موازی بسته شده‌اند، چه توانی از منبع به لامپ‌ها منتقل می‌شود؟

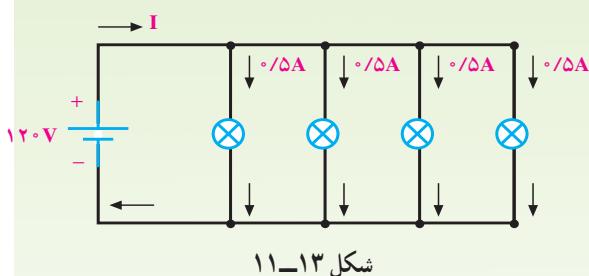

شکل ۱۱-۱۳

راه حل:


$$P_1 = U \cdot I_1 = 12V \times 0.2 = 6 \text{ W}$$

$$P_1 = P_2 = P_3 = P_4 = 6 \text{ W}$$

$$P_t = 4 \times 6 \text{ W} = 24 \text{ W}$$

$$I_t = 4 \times 0.2 = 2 \text{ A}$$

$$P_t = U \cdot I_t = 12V \times 2 = 24 \text{ W}$$

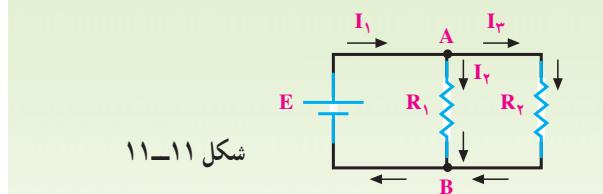

شکل ۱۱-۱۱

۲- سه شاخه یعنی فاصله‌ی بین دو گره A و B از سه مسیر یعنی مسیر منبع، مسیر R_1 و مسیر R_2 تشکیل شده است.

$$\sum I = 0 \Rightarrow I_1 - I_2 - I_3 = 0 \quad \text{--- ۳}$$

$$\text{در گره B} \quad \sum I = 0 \Rightarrow I_2 + I_3 - I_1 = 0$$

۱۱-۶- توان مصرفی در مدار موازی

پیش از این با توان مجاز و توان مصرفی یک مقاومت آشنا شده‌اید. اگر چند مقاومت، موازی با منبع بسته شوند توان تولید شده توسط منبع با جمیع توان‌های مصرف شده در مقاومت‌ها برابر است. چرا؟

با استفاده از روابط محاسبه‌ی توان – که قبلاً ذکر شده است – می‌توان مقدار توان را در مدارهای موازی بدست آورد. این روابط عبارت‌اند از :


$$P = U \cdot I, \quad P = RI^2, \quad P = \frac{U^2}{R}$$

مثال ۵: توان مصرفی کل شبکه در شکل ۱۱-۱۲ در دو حالت

الف و ب چه قدر است؟ در صورتی که $R_1 = R_2 = R_3 = R$ باشد،

الف : کلید K باز است.

ب : کلید K بسته است.

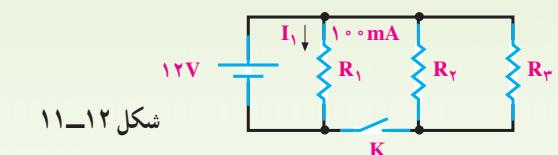

شکل ۱۱-۱۲


راه حل :

$$P_{R1} = U \cdot I_1$$

$$P_{R1} = 12V \times 100 \times 10^{-3} = 1.2 \text{ W} \quad R_1 = R_2 = R_3$$

$$P_t = E \cdot I$$

$$P_t = 12V \times 100 \times 10^{-3} = 1.2 \text{ W}$$

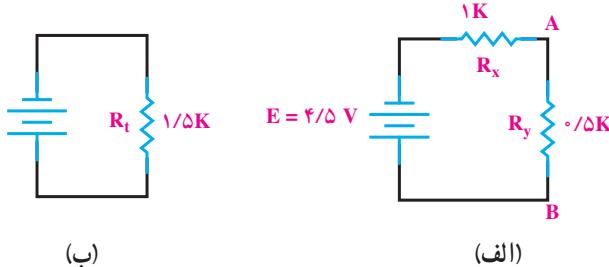

شکل ۱۱-۱۵- مدار معادل شکل ۱۱-۱۴

جريان کل از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید.

$$I = \frac{E}{R_t} = \frac{4/5\text{V}}{1/5\text{k}} = 3\text{mA}$$

در شکل ۱۱-۱۵-الف شدّت جریان کل از R_1 و R_2

(R_x) عبور می‌کند. با داشتن جریان عبوری از R_x می‌توان افت ولتاژ دو سر آن را حساب کرد.

$$U_{Rx} = I \cdot R_x$$

$$U_{Rx} = 3\text{mA} \times 1\text{k}\Omega = 3\text{V}$$

طبق قانون ولتاژ کیرشهف، ولتاژ دو سر بخشن موازی

(R_y) یعنی U_{AB} برابر است با

$$U_{AB} = E - U_{Rx}$$

$$U_{AB} = U_{Ry} = 4/5\text{V} - 3\text{V} = 1/5\text{V}$$

جریان کل، بعد از عبور از مقاومت‌های R_1 و R_2 در نقطه‌ی A تقسیم می‌شود. جریان هر شاخه را از دو راه می‌توان محاسبه کرد.

راه اول:

$$I_{R_1} = \frac{U_{AB}}{R_1} = \frac{1/5\text{V}}{1\text{k}} = 1/5\text{mA}$$


$$I_{R_2} = \frac{U_{AB}}{R_2} = \frac{1/5\text{V}}{0.5\text{k}} = 1/5\text{mA}$$

راه دوم:

$$I_{R_1} = I \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 3\text{A} \frac{1\text{k}}{1\text{k}\Omega + 0.5\text{k}} = 1/5\text{mA}$$

۱۱-۷- مدارهای ترکیبی (سری-موازی)

مدار سری-موازی به مداری گفته می‌شود که در آن ترکیبی از مقاومت‌های سری و موازی وجود داشته باشد. در شکل ۱۱-۱۴ اشمای فنی مدار سری-موازی اهمی را مشاهده می‌کنید.

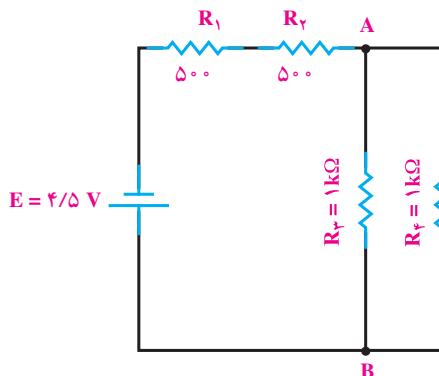

شکل ۱۱-۱۴- مدار مختلط (سری-موازی)

مدارهای سری-موازی از قوانین مربوط به مدار سری و موازی تبعیت می‌کنند. مثلاً در شکل ۱۱-۱۴ مقاومت‌های R_1 و R_2 به طور سری و مقاومت‌های R_3 و R_4 به طور موازی بسته شده‌اند.

مقاومت معادل قسمت سری (R_x) برابر است با:

$$R_x = R_1 + R_2$$

$$R_x = 500 + 500 = 1000\Omega = 1\text{k}$$

مقاومت معادل قسمت موازی (R_y) برابر است با

$$R_y = R_3 \parallel R_4$$

$$R_y = \frac{1000}{2} = 500\Omega = 0.5\text{k}$$

مقاومت R_x ، R_y و $(R_1 + R_2)$ با هم


سری هستند و معادل آن دو- یعنی R_t - برابر است با

$$R_t = R_x + R_y$$

$$R_t = 1 + 0.5 = 1.5\text{k}$$

مدارهایی که برای مراحل گفته شده می‌توان رسم کرد، در

شکل‌های ۱۱-۱۵-الف و ۱۱-۱۵-ب آمده است.

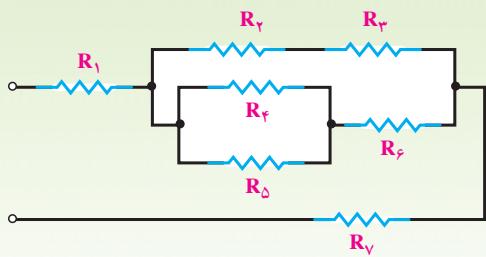


شکل ۱۱-۱۷

راه حل:

$$R_t = R_1 + \left\{ (R_2 + R_3) \parallel [(R_4 \parallel R_5) + R_6] \right\} + R_7$$

مثال ۹: مقاومت معادل، جریان کل و جریان هر شاخه از مدار شکل ۱۱-۱۸ را به دست آورید.

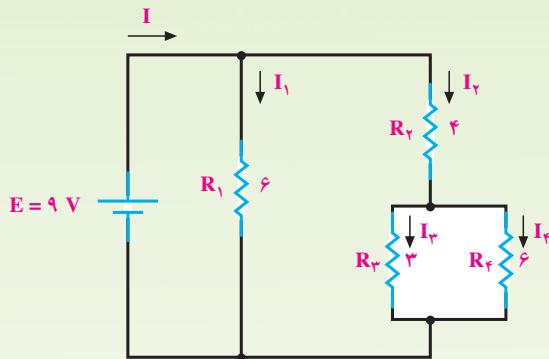

شکل ۱۱-۱۸

راه حل:

$$R_{3,4} = R_4 \parallel R_3 = \frac{3 \times 6}{3+6} = 2$$

$$R_{3,4} + R_5 = 2\Omega + 4\Omega = 6$$

$$R_t = R_1 \parallel R_{2,3,4} = \frac{6}{2} = 3 \quad \text{مقاآمت کل}$$

$$I = \frac{E}{R_t} = \frac{9V}{3} = 3A \quad \text{شدت جریان کل}$$

شدت جریان I_1 از تقسیم کردن ولتاژ منبع بر R_1 به دست می آید.

$$I_1 = \frac{E}{R_1} = \frac{9V}{6} = 1.5A$$

شدت جریان I_2 پس از عبور از R_2 به I_3 و I_4 تقسیم

$$I_{R_4} = I \frac{R_4}{R_3 + R_4} = 3A \frac{1k}{1k\Omega + 1k} = 1/5mA$$

در هر مدار، توان کل از مجموع توانهای جزء مصرف شده در آن مدار به دست می آید.

$$P_T = P_{R_1} + P_{R_2} + P_{R_3} + P_{R_4}$$

توان مصرفی R_1

$$P_{R_1} = R_1 I^2 = 0.5k\Omega (3mA)^2 = 4.5mW$$

توان مصرفی R_2

توان مصرفی R_3

$$P_{R_3} = R_3 I^2 = 1k\Omega (1/5mA)^2 = 2/25mW$$


توان مصرفی R_4

$$P_{R_4} = P_{R_3} = 2/25mW$$

$$P_T = 4.5mW + 4.5mW + 2/25mW + 2/25mW = 13/5mW \quad \text{توان کل}$$

مثال ۷: در مدار شکل ۱۱-۱۶ مشخص کنید کدام

مقاومت‌ها با هم سری و کدام مقاومت‌ها با هم موازی‌اند؟

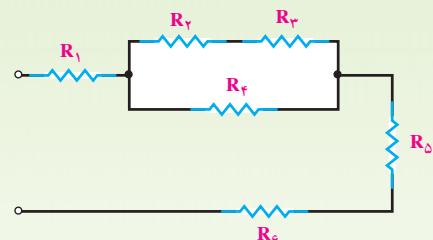

شکل ۱۱-۱۶

راه حل: R_2 و R_3 با هم سری، R_4, R_5 و (R_2, R_3) با هم سری‌اند. خلاصه‌ی این توضیح را به صورت زیر می‌توان نوشت:

$$R_t = R_1 + [(R_2 + R_3) \parallel R_4] + R_5 + R_6$$

مثال ۸: در مدار شکل ۱۱-۱۷ مقاومت‌های سری و موازی را به صورت نمادین (سمبلیک) بنویسید.

عبوری از آن در مقدار R_1 به دست می‌آید.

$$U_{R_1} = R_1 I_1$$

$$I = I_1 = 1A$$

$$U_{R_1} = 15\Omega \cdot 1A = 15V$$

$$\therefore U_{R_{2,3}} = U_{R_2} = U_{R_3} = E - U_{R_1} = 40 - 15 = 25V \quad \text{یا}$$

چون R_2 و R_3 با هم مساوی‌اند، شدّت جریان کل به نسبت مساوی بین آن دو تقسیم می‌شود؛ یعنی :


$$I_2 = I_3 = \frac{1A}{2} = 0.5A$$

$$U_{R_2} = I_2 R_2$$

$$U_{R_2} = 0.5A \times 5\Omega = 25V$$

مثال ۱۱: توان کل و توان R_2 را در مدار شکل

۱۱-۲۰ حساب کنید.

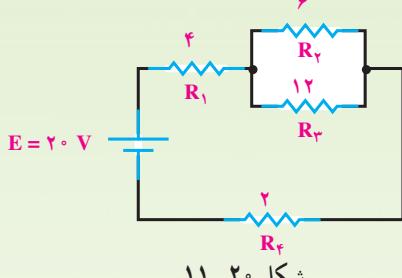

شکل ۱۱-۲۰

راه حل: ابتدا مقاومت معادل را حساب می‌کنیم.

$$R_t = R_1 + (R_2 \parallel R_3) + R_4$$

$$R_2 \parallel R_3 = \frac{6 \times 12}{6 + 12} = \frac{12}{2} = 6$$

$$R_t = 4\Omega \parallel 6\Omega \parallel 2$$

$$R_t = 1\Omega$$

با به دست آوردن R_t و داشتن ولتاژ کل، توان کل از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید.

$$P_t = \frac{(E)^2}{R_t}$$

$$P_t = \frac{(20)^2}{1\Omega} = 400W$$

می‌شود؛ بنابراین، جریان I_2 برابر است با

$$I_2 = I_{2,3,4} = \frac{E}{R_{2,3,4}} = \frac{9V}{6} = 1.5A$$

شدّت جریان I_3 را از تقسیم کردن جریان I_2 بین R_3 و R_4 محاسبه می‌کنیم.

$$I_3 = I_2 \frac{R_4}{R_4 + R_3}$$

$$I_3 = \frac{1.5A \times 6}{(6 + 3)} = 1A$$


با داشتن شدّت جریان I_2 و I_3 می‌توان با عمل تفریق، شدّت جریان I_4 را به دست آورد.

$$I_4 = I_2 - I_3$$

$$I_4 = 1.5A - 1A = 0.5A$$

مثال ۱۰: افت ولتاژ دو سر R_2 و R_3 را در مدار شکل

۱۱-۱۹ حساب کنید.

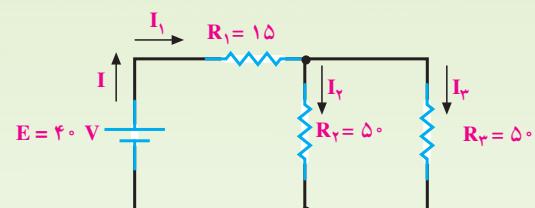

شکل ۱۱-۱۹

راه حل: با محاسبه‌ی مقاومت معادل، شدّت جریان کل

را به دست می‌آوریم.

$$R_2 \parallel R_3 = \frac{6}{2} = 3\Omega$$

$$R_t = R_1 + R_{2,3}$$

$$R_t = 15\Omega \parallel 3\Omega = 4\Omega$$

$$I = \frac{E}{R_t} = \frac{40V}{4\Omega}$$

$$I = 10A$$

افت ولتاژ دو سر R_2 از حاصل ضرب شدّت جریان

۱۱-۸ مشخصات مدار موازی

۱- ولتاژ دو سر هر شاخه از مدار موازی برابر ولتاژ منبع است.

$$E = U_1 = U_2 = \dots = U_n$$

۲- جریان عبوری از هر شاخه با مقدار مقاومت آن شاخه نسبت عکس دارد.

$$\uparrow I = \frac{U}{\downarrow R} \quad \downarrow I = \frac{U}{R \uparrow}$$

۳- جریان کل از مجموع جریان‌های شاخه‌ها به دست می‌آید.

$$I_T = I_1 + I_2 + \dots + I_n$$

۴- مقاومت کل مدار از رابطه زیر محاسبه می‌شود :

$$R_T = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}}$$


۵- مقدار مقاومت کل (معادل) از کم‌ترین مقاومت‌های مدار نیز کم‌تر است.

۶- توان کل برابر مجموع توان مقاومت‌های مدار است.

$$P_T = P_1 + P_2 + \dots + P_n$$

۷- قطع (باز) شدن یک شاخه نقشی در جریان سایر شاخه‌ها ندارد اما جریان کل مدار کاهش می‌یابد.

برای محاسبه‌ی توان مصرفی R_2 ابتدا مدار شکل ۱۱-۲۰ را ساده کرده و به مدار سری تبدیل می‌کنیم (مطابق شکل ۱۱-۲۱).

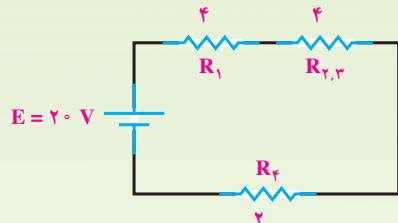

شکل ۱۱-۲۱

اکنون با استفاده از تقسیم ولتاژها در مدار سری، افت ولتاژ دو سر R_2 و R_3 را به دست می‌آوریم.

$$U_{R_{2,3}} = E \frac{R_{2,3}}{R_t} = E \frac{R_{2,3}}{R_1 + R_{2,3} + R_4}$$

$$U_{R_2} = \frac{20V \times 4}{4+4+2} = 8V$$

چون R_2 با R_3 موازی است، پس $U_{R_2} = U_{R_3}$ خواهد بود.

مقدار توان R_2 با استفاده از رابطه‌ی توان چنین می‌شود :


$$P_{R_2} = \frac{(U_{R_2})^2}{R_2}$$

$$P_{R_2} = \frac{(8V)^2}{6} = \frac{64V}{6}$$

$$P_{R_2} = \frac{32}{3}(W)$$




- ۱- چرا مقاومت‌ها را موازی می‌بندند؟
- ۲- مقاومت معادل مدار موازی را تعریف کنید.
- ۳- حالت‌های خاص را در محاسبه‌ی مقاومت معادل توضیح دهید.
- ۴- در مدار موازی، جریان کل چگونه بین شاخه‌ها تقسیم می‌شود؟
- ۵- در مدار موازی از کدام قانون کیرشهف کمک می‌گیرید؟
- ۶- مدار ترکیبی از چه قوانینی پیروی می‌کند؟
- ۷- مصرف کننده‌های برقی به چه صورت به شبکه بسته می‌شوند؟

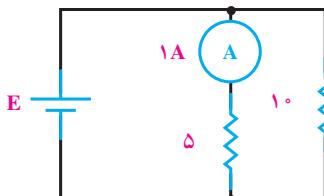


شكل ۱۱-۲۲

- ۱- در شکل ۱۱-۲۲ ولتاژ باتری (E) و جریان کل چه قدر است؟
- (جواب: $1/5A$ $5V$)

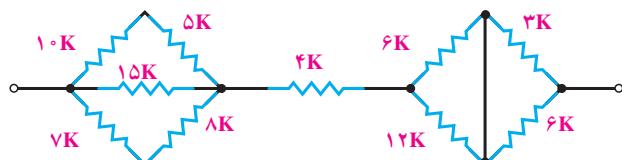


شكل ۱۱-۲۳

- ۲- مقاومت معادل مدار شکل ۱۱-۲۳ چه قدر است؟
- (جواب: $15k$)

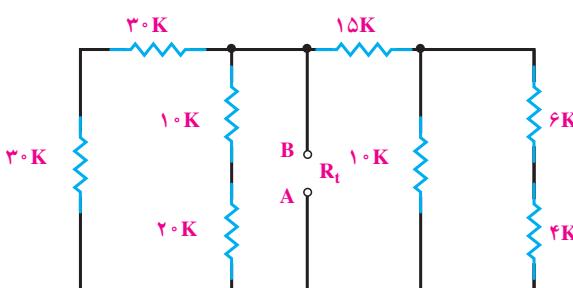


شكل ۱۱-۲۴

- ۳- مقاومت معادل مدار R_t بین نقطه‌ی A و B در مدار شکل ۱۱-۲۴ چه قدر است؟ اگر بین دو نقطه‌ی A و B منبع ولتاژ 100V وصل شود، جریان کل چه قدر است؟
- (جواب: 1.0mA $-1.0\text{k}\Omega$)

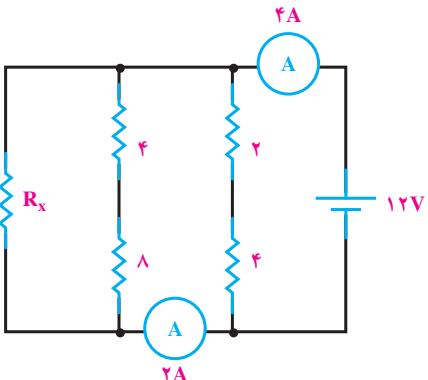

شکل ۱۱-۲۵

۴- مقدار مقاومت R_x در مدار
شکل ۱۱-۲۵ چه قدر است؟
(جواب: ۱۲)

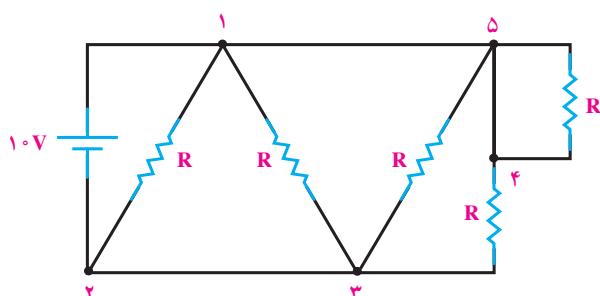


شکل ۱۱-۲۶

۵- در شکل ۱۱-۲۶ اختلاف
پتانسیل های $U_{۱۲}$ ، $U_{۵۳}$ ، $U_{۱۳}$ ،
 $U_{۵۴}$ ، $U_{۴۳}$ و $U_{۱۵}$ را به دست آورید.
جواب:

$$U_{۱۲} = U_{۱۳} = U_{۵۳} = 10\text{V}$$


$$U_{۵۴} = 0, U_{۴۳} = 10\text{V}$$

$$U_{۱۵} = U_{۲۳} = 0$$

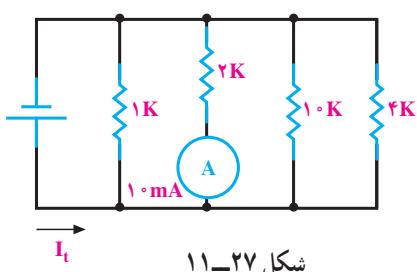


شکل ۱۱-۲۷

۶- در مدار شکل ۱۱-۲۷
چه قدر است?
(جواب: ۳۷mA)

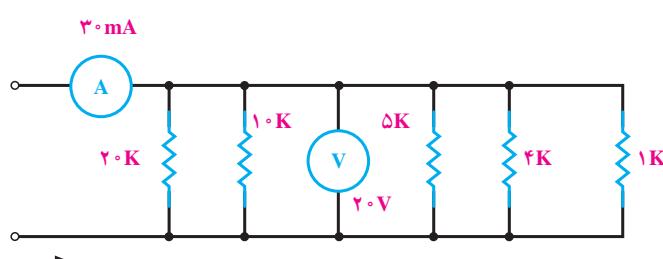

شکل ۱۱-۲۸


۷- در مدار شکل ۱۱-۲۸ کدام
 مقاومت باز شود تا دستگاه های اندازه گیری
 مقدار داده شده در شکل را نشان دهند؟
(جواب: 10k)

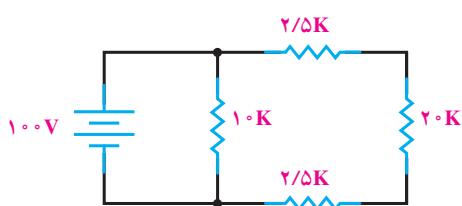


شکل ۱۱-۲۹

۸- توان کل مدار شکل ۱۱-۲۹
چه قدر است?
(جواب: 1/4W)

۹- در مدار شکل ۱۱-۳۰ اگر R_t را قطع یا دو سر آن را به وسیله‌ی سیمی به هم وصل کنیم، در توان R_t چه تغییری حاصل می‌شود؟

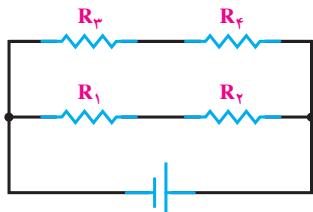


شکل ۱۱-۳۰

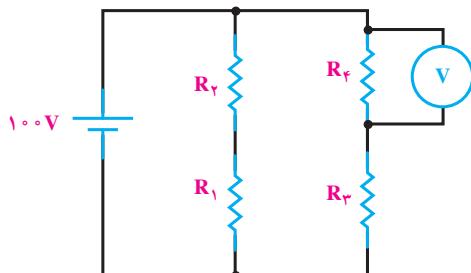

شکل ۱۱-۳۱


۱۰- در مدار شکل ۱۱-۳۱ در چه صورت ولت‌متر عدد صفر را نشان می‌دهد؟
(جواب: $R_t = 0$ یا در قسمت‌های DE یا CD-AB قطع شدگی باشد.)

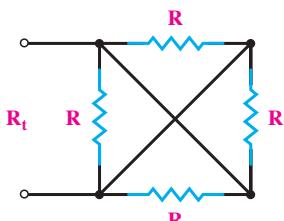

شکل ۱۱-۳۲

۱۱- در شکل ۱۱-۳۲ مقدار R_t چه قدر است؟

$$(جواب: \frac{R}{4})$$

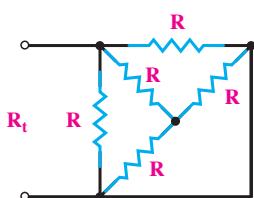

شکل ۱۱-۳۳

۱۲- مقاومت معادل شکل ۱۱-۳۳ چه قدر است؟

$$(جواب: \frac{3}{8}R)$$

۱۳- در مداری با یک فیوز ۶ آمپری، چند لامپ ۴۰ واتی، ۲۲۰ ولتی می‌توانند روشن باشند، بدون این که جریان برق قطع شود؟ اگر از یک اتوی برقی ۷۵۰ واتی استفاده شود، چند عدد از لامپ‌ها را می‌توان روشن کرد؟

(جواب: ۳۳ لامپ و ۱۴ لامپ)